

PP08 : RÉSONANCE EN INTENSITÉ

Énoncé : On a procédé aux mesures de valeur efficace du courant en fonction de la fréquence dans un circuit RLC série. Déterminer par la méthode de votre choix (et afficher, bien sûr) la valeur de la fréquence propre f_0 du système.

